

1.

LC krets. $L = 0.750\text{H}$ og $C = 18.0\ \mu\text{F}$

- a) I det strømmen forandrer seg med en rate på $3.40\ \text{A/s}$