

1.

En uniform metalltråd med motstand R kuttes i 3 like lengder. En av disse formes til en sirkel og kobles mellom de to andre. Se figuren. Hvilken motstand er det mellom endepunktene a og b? Fasit $3R/4$